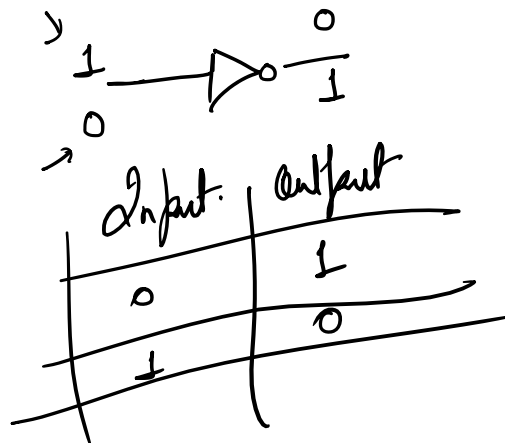


Not GATE



AND GATE



INPUT			OUTPUT
A	B	→	$A \cdot B$
0	0	→	0
0	1	→	0
1	0	→	0
1	1	→	1

OR GATE




INPUT		OUTPUT
A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NAND → NOT + AND



INPUT		OUTPUT
A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR → NOT + OR

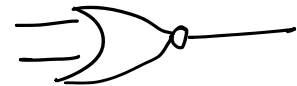

INPUT		OUTPUT
A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

EX-OR



EX-NOR



INPUT | OUTPUT



INPUT		OUTPUT
A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



INPUT		OUTPUT
A	B	$A \oplus B$
0	0	1
0	1	0
1	1	1
1	0	0

